

Q10

$$1) F = \sum_{Y,Z,X} (3, 2, 6)$$

The canonical SOP: $F = m_3 + m_2 + m_6 = Y'ZX + Y'ZX' + YZX'$

The canonical POS: $F = \prod M(0, 1, 4, 5, 7)$
 $= (Y+Z+X)(Y+Z+X')(Y'+Z+X)(Y'+Z+X')(Y'+Z+X')$

$$2) G(A, B, C) = \prod M(0, 3, 5, 6, 7)$$

The canonical SOP: $G = \sum m(1, 2, 4) = A'B'C + A'BC' + AB'C'$

The canonical POS: $F = (A+B+C)(A+B'+C')(A'+B+C')(A'+B'+C)(A'+B'+C')$

Q14 $y(x_1, x_2, x_3) = \sum m(0, 3, 4, 7)$

$$= \underline{x_1'x_2'x_3'} + \underline{x_1'x_2x_3} + \underline{x_1x_2'x_3'} + \underline{x_1x_2x_3}$$

$$= x_2'x_3' + x_2x_3$$

Q15

x_2x_3	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	0

$$y = x_2'x_3' + x_1'x_3'$$

Q16 If we choose x_1, x_2 as the selection signals, the 4 inputs could be the functions of x_3

Discussion: If $x_1=0, x_2=0$, then $y = x_3'$

If $x_1=0, x_2=1$, $y = x_3'$

If $x_1=1, x_2=0$, $y = x_3'$

If $x_1=1, x_2=1$, $y = 0$


Let's simplify y a little bit: $y = \sum m(0, 2, 4) = \underline{x_1'x_2'x_3'} + \underline{x_1'x_2x_3'} + \underline{x_1x_2'x_3'}$

$$= x_2'x_3' + x_1'x_2x_3'$$

$$= (x_2' + x_1'x_2)x_3'$$

$$= (x_1' + x_2')x_3'$$

$$= x_1'x_3' + x_2'x_3'$$

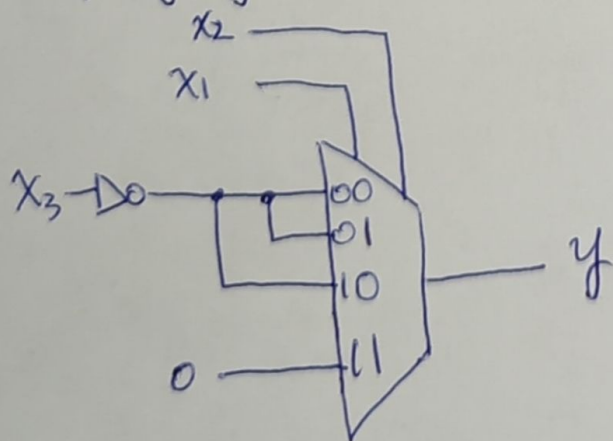

Q7 (a) $ab + bc = ab'(c + c')$

$$\text{LHS} = ab + bc$$

$$\text{RHS} = ab'$$

$\text{LHS} \neq \text{RHS}$ as when $a=b=1$ $\text{LHS}=1$, $\text{RHS}=0$

(b) $abc + ab'c + a'c = ac + a'c = c = \text{LHS}$

$$\underline{ab'c} + \underline{ab'c'} + \underline{abc} = ac + ab'c' = a(b'c' + c) = a(c + b') = \text{RHS}$$

$$\text{LHS} \neq \text{RHS}$$